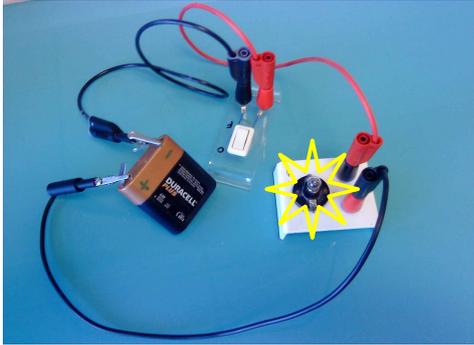


Nom : Prénom : Classe :

Compétence évaluée :


Consigne : Schématiser le montage ci-dessous



Nom : Prénom : Classe :

Compétence évaluée :

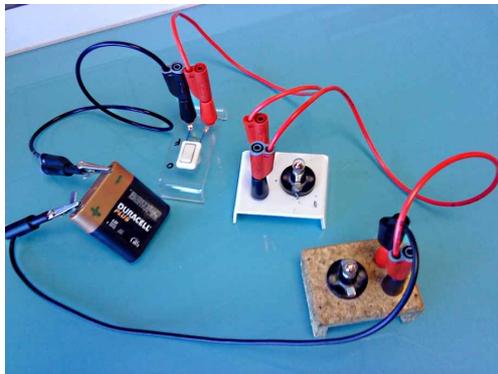
Consigne : Schématiser le montage ci-dessous



Nom : Prénom : Classe :

Compétence évaluée :

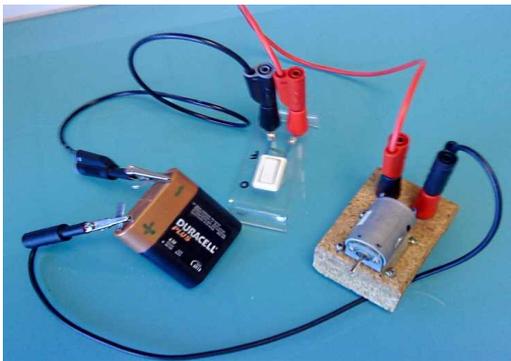Consigne : Schématiser le montage ci-dessous



Nom : Prénom : Classe :

Compétence évaluée :

Consigne : Réaliser le schéma d'un montage comportant en série, un générateur, une lampe, un moteur ainsi qu'un voltmètre qui mesure la tension aux bornes du moteur.