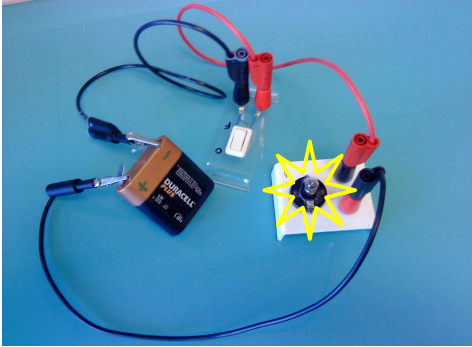


Nom :	Prénom :	Classe :
-------	----------	----------

Compétence évaluée :


Consigne : Schématiser le montage ci-dessous



Nom :	Prénom :	Classe :
-------	----------	----------

Compétence évaluée :

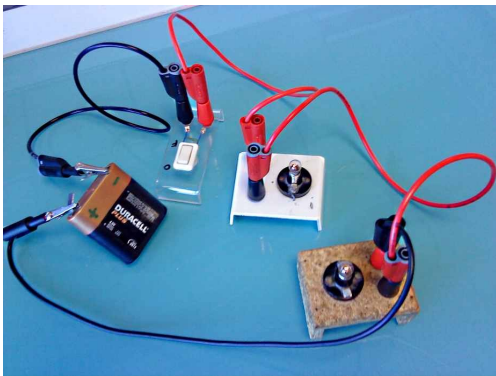
Consigne : Schématiser le montage ci-dessous



Nom :	Prénom :	Classe :
-------	----------	----------

Compétence évaluée :

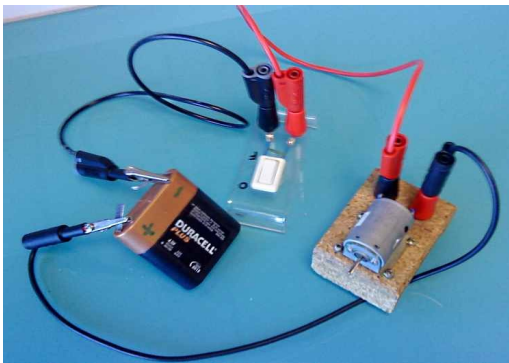Consigne : Schématiser le montage ci-dessous



Nom :	Prénom :	Classe :
-------	----------	----------

Compétence évaluée :

Consigne : Réaliser le schéma d'un montage comportant en série, un générateur, une lampe, un moteur.