

E 5-9 L'INTENSITÉ DU COURANT ET LA TENSION ÉLECTRIQUE :

DEUX GRANDEURS ELECTRIQUES

Nom :
 Prénom :
 Classe :

Grandeur (nom et symbole)	Intensité du courant	Tension électrique
Unité (nom et symbole)		
Exemple de notation		
Appareil de mesure : Nom		
Symbole		
Branchement		
Expression	qui traverse le	
Analogie hydraulique (voir animation)		
Loi pour des dipôles en série Schéma + énoncé		
Loi pour des dipôles en dérivation Schéma + énoncé		
Exemple de relation entre tension et intensité: La loi d'Ohm		